

## 目次

1	実験の目的	3
2	実験器具及びツール	3
3	実験内容	3
3.1	実習 1 . . . . .	3
3.2	実習 2 . . . . .	3
3.3	実習 3 . . . . .	4
4	実験結果	4
4.1	実習 1 . . . . .	4
4.2	実習 2 . . . . .	7
4.3	実習 3 . . . . .	8
5	演習課題	10
5.1	演習 1 . . . . .	10
5.2	演習 2[1] . . . . .	11
5.3	演習 3 . . . . .	11
5.4	演習 4 [2] . . . . .	13
6	考察	14
6.1	実習 1 . . . . .	14
6.2	実習 2 [3] . . . . .	14
6.3	実習 3 . . . . .	14
6.4	演習 1 . . . . .	15
7	ソースコード	16
8	参考文献	24

## 1 実験の目的

ハードウェア記述言語（HDL）を用いて論理回路を設計する手法の取得

## 2 実験器具及びツール

Quartus (Quartus Prime 20.1) Lite Edition

## 3 実験内容

### 3.1 実習 1

8ビット符号付き加減算器をリプルキャリ方式により VerilogHDL で記述した。

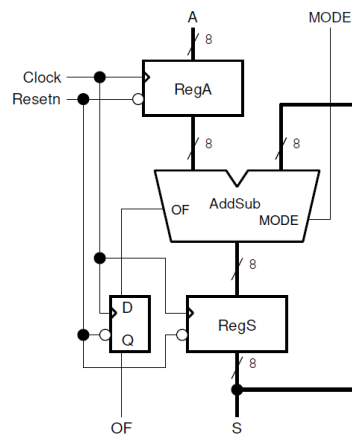


図 1 加減算器

 


図 2 リプルキャリ加算器

### 3.2 実習 2

Timing Analyzer を使い、実習 1 で作成した回路が動作可能な最大周波数 fmax を調べた。また回路のどの部分がクリティカルパスになっているかを調べた

### 3.3 実習 3

乗算器を VerilogHDL で記述し、機能シミュレーションにより動作を確認した。また、最大動作周波数  $f_{max}$  を調べた。

 


図 3 4 ビット乗算器のブロック図

## 4 実験結果

### 4.1 実習 1

加減算器の入力部を赤枠、出力部を青枠、そしてモジュールとモジュールの間のワイヤに新に名前づけをした。例えば、RegA と AddSub の間のワイヤを Aout, AddSub と RegOf の間のワイヤを Ofin, AddSub と RegS の間のワイヤを Sin とした。

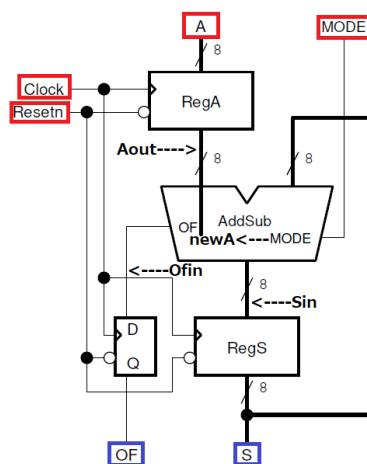


図 4 加減算器

VerilogHDL でコード 5 のように記述した。コード 1 はコード 5 から一部抜粋したものである。図 4 のようにまず、RegA と RegOf, RegS そして AddSub のモジュールのインスタンスをつかった。そして

RegA,RegS,RegOf は Clk の立ち上がり時に Rst が 1 ならば入力されたものに更新されるので D-FF を基に作製した。AddSub については、まず、mode によって加算か減算かを振り分けた。減算の場合、2 の補数を取り、Aout の入力を負の値として S と加算することで実装した。たとえば、 $3-2$  は  $3+(-2)$  としても変わらないように負の値を足し合わせることで機能を実現させた。そして、演習 1 で全加算器を作成したがそれらを流用して、リブルキャリ方式の機能を実現させた。最上位ビットで生じたキャリーフラグをオーバーフローとして assign で Of2 に出力させた。

ソースコード 1 実習 1 の一部抜粋

```

1  module zissyu1(A, Clk, Rst, Mode, Sin, Aout, S, Of,Ofin,newA,C);
2      Reg7 regA(A,Clk,Rst,Aout);
3      Reg7 regS(Sin,Clk,Rst,S);
4      RegOf regOf(Ofin,Clk,Rst,Of);
5      AddSub addsub(Mode,Aout,S,Sin,Ofin,newA,C);
6  ...
7  module Reg7(I,Clk,Rst,Q); //D-FF
8      always @(posedge Clk)begin
9          if(Rst)
10             Q1 <= I;
11          else
12             Q1 <= 0;
13      end
14      assign Q =Q1;
15  endmodule
16  ...
17  module Zenkasan(A,B,Cin,S,Cout); //from ensyu1
18      assign S = (A^B)^Cin;
19      assign Cout = (A&B)|((B&Cin)|(Cin&A));
20  endmodule
21  ...
22  module AddSub(Mode,A,B,Y,Of2,A2,C);
23      function [7:0]returnA;
24          if(mode == 1)
25             returnA = (Ain^8'b11111111)+1'b1;
26          else
27             returnA = Ain;
28      endfunction
29  ...
30      assign A2 = returnA(Mode,A);
31      Zenkasan zenkasan0(A2[0],B[0],0,Y[0],C[0]);
32      Zenkasan zenkasan1(A2[1],B[1],C[0],Y[1],C[1]);
33  ...
34      Zenkasan zenkasan7(A2[7],B[7],C[6],Y[7],C[7]);
35      assign Of2 = C[7];
36  endmodule

```

まず、Reset を 1,Mode を 0 にしたとき A と S の加算が Clk の立ち上がりタイミングで行われているかテストを行った。Reset1 なので、Reg に格納される値はリセットされることなく、また Mode も 0 なので、値

はAとSの加算になると予想がたてられる。実際、機能シミュレータの結果は図5のようになった。実際、Clkの立ち上がりタイミング、6ns,16ns,26ns,36nsではAの値は1,11,101,111で、Sは0,1,100,1001となっていた。16nsのSの値は6ns時点のAの値1と6ns時点のSの値0の和1となっている。26nsのSの値は16ns時点のAの値11と16ns時点のSの値1の和100となっている、36nsのSの値は26ns時点のAの値101と26ns時点のSの値100の和1001となっていることがわかる。この和の法則は36ns以降も成り立っている。このことより、AとSの加算が行われていることが確かめられた。

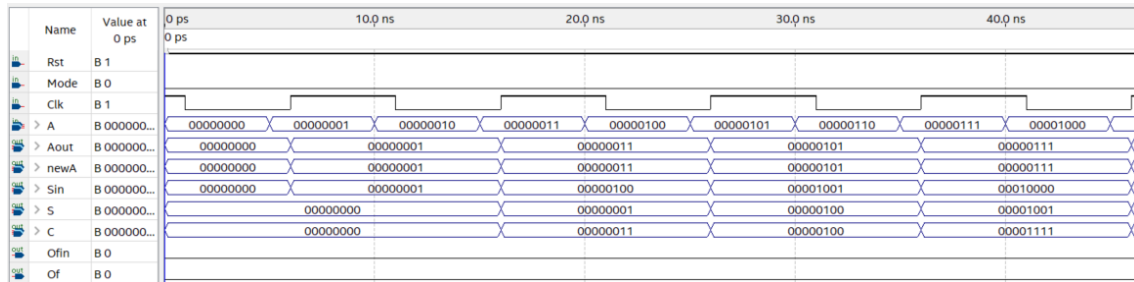


図5 実習1における加算確認の結果

次に Reset が機能しているかテストを行った。Reset1の時はA,S,OfとClkの立ち上がりタイミングで更新されるが、Reset0のときはinputAの値に関係なく、clkの立ち上がりタイミングで0にリセットされる事が予想される。実際、機能シミュレータの結果は図6のようになった。

Resetが1の時は図5でも確認したように加算が行われていることがわかる。一方でResetが0に25nsで変化したとそのあとの初めてのclkの立ち上がりタイミング26nsのとき、Aoutの値が0になっていることが見てわかる。Aoutとは図4のようにRegAから出力される値である。つまり、Reset0のときはRegAでは出力を0にする機能が働いていることが分かる。同様にSでもReset1から0に変わったあと、Clkの立ち上がりタイミング26ns時点で0にリセットされていることがわかる。よってReset機能は確かめられた。

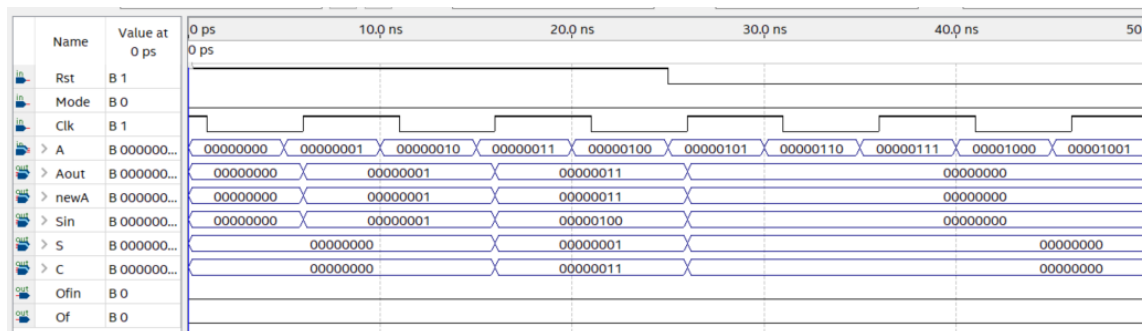


図6 実習1におけるReset確認の結果

次に Mode を1にし減算ができるか確認をおこなった。Aが10000101のときclkの立ち上がり6nsにおいてnewAは0から01111011になっているこれはAの2の補数を表している。そしてこの値がSinに入り、次のclkの立ち上がりタイミング16nsにおいてSはAの2の補数が足されていることが分かる。そして次のclkの立ち上がりタイミングすなわち26nsにおいてSはAの2の補数01111011とSの値が足しあわされて11110110となっている。このときOFが1となっている。これはAからはいってきた値01111011とSの値

11110110 が足しあわされたとき最上位ビットの桁が繰り上がっているためだ。よって Mode1 の減算と OF は正しく機能していることがこの結果から分かる。

 


図7 実習1におけるOFとModeの確認の結果

## 4.2 実習2

Timing Analyzer を用い、実習1で作成した回路が動作可能な最大周波数 fmax を調べた。また回路のどの部分がクリティカルパスになっているかを調べた

図8は実習2における最大周波数 fmax を示しているように最大周波数は 297.09MHz となった。

	Fmax	Restricted Fmax	Clock Name
1	297.09 MHz	297.09 MHz	Clk

図8 実習2における最大周波数 fmax

クリティカルパスは図9のようになった。ここから RegA を通って、RegOf を通るまでが最も遅延時間が大きくなるクリティカルパスだと分かる。次に妥当性について考えてみる。遅延時間が最大となるときのとはどのようなときなのか。そもそも遅延時間は論理素子を通るときに発生する。すなわち論理素子が多いモジュールほど遅延時間が大きくなる傾向になる。今回作成したモジュールは RegA, RegOf, RegS, AddSub である。前者3つにおいては基本 D-flip を基にしたものであり出力に入力をつなげるか0にリセットするかの単純なものであった。一方 Addsub においては、モジュール内でさらにサブモジュールをインスタンス化をおこなっており、さらに8つもインスタンス化をおこなっている。そしてこのサブモジュールも入力を出力するまたは2の補数をとる機能をそなえている。そのため、RegA から RegOf の間、すなわち Addsub で遅延時間が最大になると考えられ、この結果は妥当だと言える。

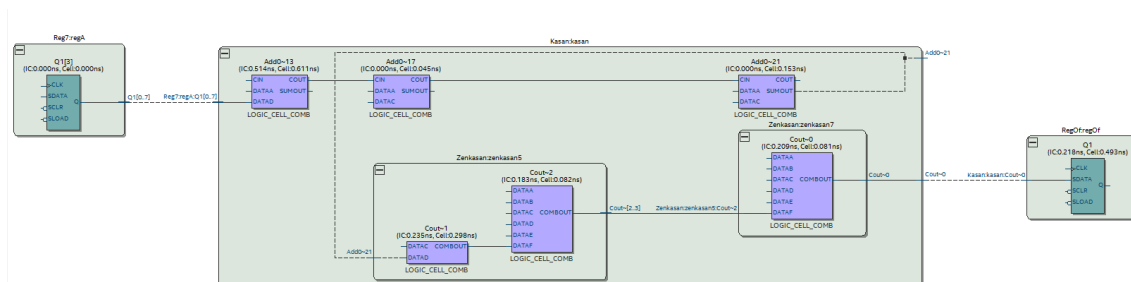


図9 実習2におけるクリティカルパス

### 4.3 実習 3

VerilogHDL でコード 6 のように記述した。

コード 2 はコード 6 から一部抜粋したものである

ソースコード 2 実習 3 の一部抜粋

```

1  module Zissyu3(X,Y,Clk,Rst,M,Mout,Xout,Min,Yout,cur_st);
2      always @(posedge Clk) // set status by parameter
3          else
4              case(cur_st)
5                  I: cur_st = A0;
6                  A0: cur_st = A1; ...
7                  F: cur_st = F;
8  ...
9  module RegX(I,cur_st,Clk,Rst,Q);
10     always @(posedge Clk)begin //shift x depends on status
11         if(Rst)begin
12             if(cur_st == 3'b000)
13                 Q1 <= I;
14             else if(cur_st == 3'b001)
15                 Q1 <= (I << 1); ...
16             else if(cur_st == 3'b100)
17                 Q1 <= (I << 4);
18 ...
19 module RegY(I,cur_st,Clk,Rst,Q);
20     always @(posedge Clk)begin //shift y depends on status
21         else if(cur_st == 3'b001)
22             Q1 <= (I >> 1); ...
23 ...
24 module Adder(x,m,y,cur_st,out);
25     function [7:0]returnOut;
26         if(cur_st == 3'b101)
27             returnOut = m;
28         else
29             returnOut = m + x*y[0];
30     endfunction
31     assign out = returnOut(cur_st,x,m,y);
32 endmodule

```

まず、状態遷移図にもとづいて、状態を I から F までパラメータを設置した。つづいて、clk の立ち上がりタイミングでそれぞれの状態パラメータを更新させた。F になったときはそれ以降も状態は F になるよう設定した。つづいて、モジュールをインスタンス化した。それぞれ、RegX, RegY, RegM, そして Adder である。それぞれ個別に見ていくと、まず、RegX は状態によってことなるものの、状態が一つ遷移するごとに x を左シフト移動させている。状態 F のときは何も変化させないようにする。同様に RegY は状態に応じて y を右シフトさせている。RegQ は D-fl と同じ働きでポジティブエッジのときに Q を更新するようなモジュールになっている。そして最後に Adder は状態が F のときは入力をそのまま出力に返し、それ以外の場合は y

の0要素目とxの掛け合わせを足し合わせる処理を行うことでモジュールを作成させた。

機能シミュレータの結果は図10のようになった。まず、入力xは10をいれyを1010をいれた。このとき  $x*y = 2*10 = 20 = 10100(2)$  となることが予想される。実際結果Mは10100となっており正しい結果が出力されていることが分かる。

 


図10 実習3における4ビット乗算の結果

実際計算課程を詳しく見てみる。(図11) まず、始めのクロックの立ち上がりするとき状態は000(I)であり、Xoutは10が出力されている。次のクロックの立ち上がりではXoutは100、さらに次のクロックの立ち上がりでは1000となり右シフトがされていることがわかる。一方Youtは最初のクロックの立ち上がりでは1010であったが次のクロックの立ち上がりでは0101, そして次の立ち上がりでは0010, 最後は0001となり左シフトされていることがわかる。最後にMについてみてみると、Youtが1010,0010のときは変化がなく、0101,0001のときはxoutの値がMに足しあわされて100, 10100となっていることがわかる。これらの結果から結果の値だけでなく、出力課程も予想通りの動きになっていることが分かりこのVerilogHDLで実装できたと言える。

 


図11 実習3における4ビット乗算の結果

最大周波数は175.72MHzであった。(図12)

	Fmax	Restricted Fmax	Clock Name
1	175.72 MHz	175.72 MHz	Clk

図12 実習3における最大周波数の結果

RTLの結果は図13のようになった。



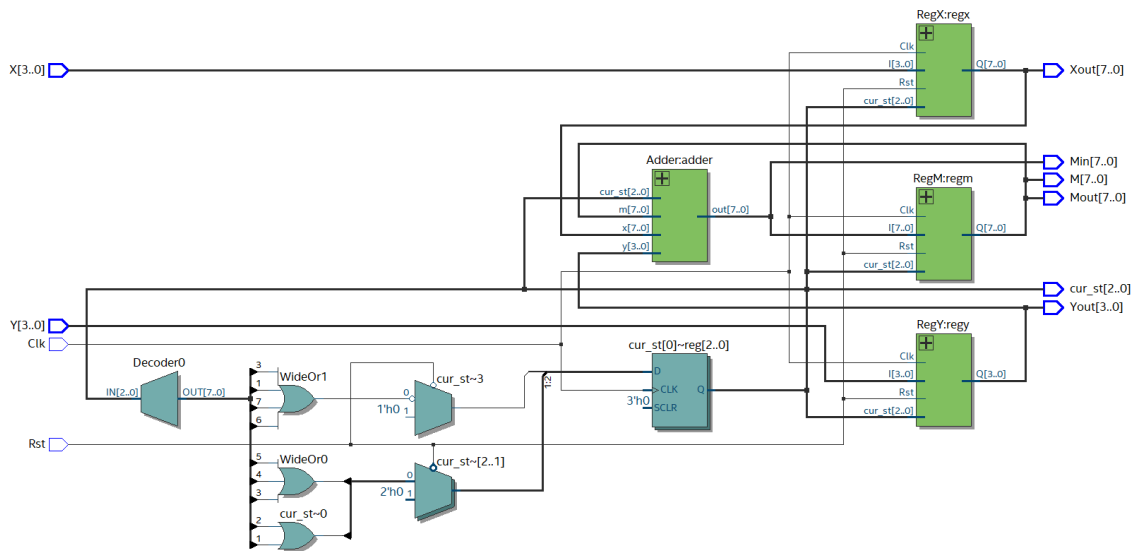


図 13 実習 3 における RLTViewer の結果

## 5 演習課題

### 5.1 演習 1

1bit の全加算器を論理ゲートを用いて構成した。表 1 に基づいて出力変数を入力変数の論理式として示し、回路図を作成した。

表 1 1 ビット全加算器の真理値表

入力			出力	
A	B	$C_{in}$	S	$C_{out}$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

まず、出力 S について考える。 $C_{in}$  が 0 のとき、A が 0 かつ B が 0 なら S は 0 で、A が 1 かつ B が 0 または A が 0 かつ B が 1 なら S は 1。そして、A かつ B が 1 なら S は 0 となる。すなわち、A と B が同じ値のときは 0 で異なるときは 1 となるから S は A と B の排他的論理和だと分かる。次に、 $C_{in}$  が 1 の時を考える。A が 0 かつ B が 0 なら S は 1 で、A が 1 かつ B が 0 または A が 0 かつ B が 1 なら S は 0。そして、A かつ B が 1 なら S は 1 となる。これは A と B の排他的論理和の結果を C と排他的論理和をとった値が S となることになる。

これを数式にすると以下のようにかける。

$$S = A \oplus B \oplus C_{in} \quad (1)$$

次に Cout について考える。Cout はキャリーフラグを表す。A と B と C のうち 2 つ以上が 1 のとき Cout は 1 となる。つまり、A と B、B と C、C と A の組のうち一つ以上が 1、1 のペアがあると Cout は 1 となる。すなわち、AかつB、BかつC、CかつAの論理和でC out を判定することができる。これを数式に表すと以下のようなになる

$$C_{out} = (A \wedge B) \vee (B \wedge C_{in}) \vee (C_{in} \wedge A) \quad (2)$$

これらの論理式を踏まえて、回路図を作成した。回路図は以下のようになった。(図 14)

 


図 14 全加算器の回路図

発展として考察 1 に HDL で記述を行った。

## 5.2 演習 2[1]

最大周波数を高める工夫として考える手法を調べた。

- レジスタの層を増やす。(例： $A*B + C*D$  を 1clk で処理しているところを  $A*B$ ,  $C*D$  の処理を 1clk で処理し、2clk 目で二つを加算する)
- 並列に演算できる部分を切り出す (例： $8'B1010_1010 * 8'B0101_0101$  を  $1010 * 0101$ ,  $1010 * 01010$  にわけ、次のクリックで足し合わせる)
- ロジックを平坦にする (例：不要な else if の削除)
- レジスタバランスの機能を使う (例：レジスタの前後にろぎっくを振り分けて動作周波数を上げる。論理合成ツールの最適化オプションで設定する)
- パスの再配置 (例：if 文の優先順位を入れ替えることで動作周波数をあげる。)

## 5.3 演習 3

まず、-2 の掛け算で考えてみる。-2 は 4 ビット符号付き整数のとき 1110 である。-4 は 1100 である。-6 は 1010 である。 $-2*3=-6$  となるが、 $-2*3=-2*(1+2)=-2 + -4 = 1110(2) + 1100(2) = 1010(2)$  となる。このと

き最上位ビットは符号ビットになっており、1で固定されている。つまり、実習3と同様にxは左シフトを行うが、最上位ビットは固定されていることになる。

VerilogHDLでコード7のように記述した。

コード3はコード7から一部抜粋したものである

ソースコード3 実習3の一部抜粋

```
1  module RegX(I,cur_st,Clk,Rst,Q);
2      always @(posedge Clk)begin
3          if(Rst)begin
4              if(cur_st == 3'b000)
5                  Q1 <= I;
6              else if(cur_st == 3'b001)begin
7                  Q1 <= (I << 1);
8                  Q1[3] = I[3];
9              end
10             else if(cur_st == 3'b010)begin
11                 Q1 <= (I << 2);
12                 Q1[3] = I[3];
13             end
14             else if(cur_st == 3'b011)begin
15                 Q1 <= (I << 3);
16                 Q1[3] = I[3];
17             end
18             else if(cur_st == 3'b100)begin
19                 Q1 <= (I << 4);
20                 Q1[3] = I[3];
21             end
22         end
23     else
24         Q1 <= I;
25     end
26     assign Q = Q1;
27 endmodule
```

実習3からの変更点として、実習3では出力をビット幅8としたが今回はビット幅を今回は4ビットに変更した。また、RegXにおいて、左シフトを実習3のように行ったあと、最上位ビットを入力xの最上位ビットと合わせる処理を追記した。

機能シミュレータの結果は図15のようになった。入力xは1100とyは0011で出力Mは1010となった。これは $x*y=1100*0011(2)=-2*3=-6=1010(2)$ となっており負の乗算結果が正しいことが分かる。

 


図 15 演習 3 の 2\*3 の結果

次に計算処理の過程を見てみる。まず、 $cur\_st$  において状態は  $clk$  の立ち上がりで遷移していることがわかる。次に、 $Xout$  は  $clk$  の立ち上がりで左シフトを行っている。そして、符号ビットである最上位ビットは常に 1 に保たれている。 $Yout$  は実習 3 同様状態遷移に合わせて右シフトが行われている。そして、 $Mout$  では  $clk$  の立ち上がりで 1110 が格納され、次の立ち上がりでは  $xout$  の 1100 が足しあわせられ、1010 が格納されていることが分かる。これらの結果から結果の値だけでなく、出力課程も予想通りの動きになっていることが分かりこの VerilogHDL で実装できたと言える。

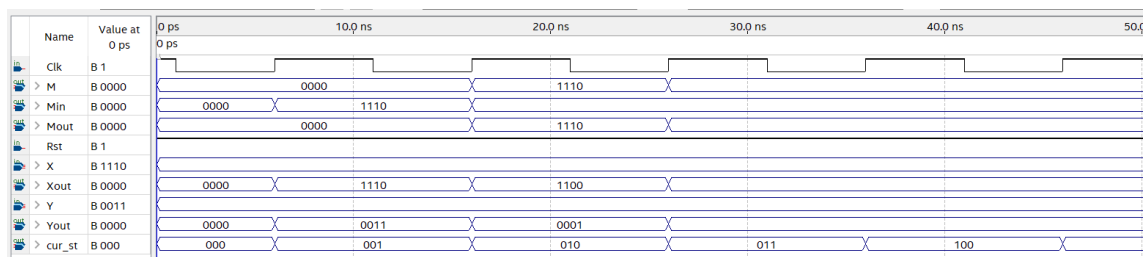


図 16 演習 3 の計算過程

## 5.4 演習 4 [2]

乗数  $Y$  が負のとき、一つの方法として、 $Y$  を 2 の補数をとって正の整数にする。そして、演算結果を 2 の補数をとる。例えば、 $-2 \times 3$  のとき、 $-3 = 1101(2)$  を  $0011(2)$  に変換して、演習 3 の回路を使う。結果は  $-6(1010)$  となる。ここに 2 の補数をとると  $6(0110)$  となる。

上記の方法と異なる方法としてブースの方法がある。負の乗数  $Y$  が

$$Y = (-2^{n-1}) \times Y_{n-1} + 2^{n-2} \times Y_{n-2} + \dots + 2^i \times Y_i + \dots + 2^1 \times Y_1 + 2^0 \times Y_0$$

$$= -s^{n-1} \times (Y_{n-1} - Y_{n-2}) - 2^{n-2} \times (Y_{n-2} - Y_{n-3}) - \dots - 2^i \times (Y_i - Y_{i-1}) - \dots - 2^1 \times (Y_1 - Y_0) - Y_0$$

と変形できることを利用する。たとえば、 $Y_i - Y_{i-1}$  が 0 のとき、すなわち  $Y_i = 0 \& Y_{i-1} = 0$  または  $Y_i = 1 \& Y_{i-1} = 1$  のとき  $Y$  には  $-2^i$  を加えない。 $Y_i - Y_{i-1}$  が 1 のときすなわち  $Y_i = 1 \& Y_{i-1} = 0$  のとき  $Y$  に  $-2^i$  を加える。 $Y_i - Y_{i-1}$  が -1 のとき  $Y_i = 0 \& Y_{i-1} = 1$  のとき  $Y$  に  $2^i$  を加える。

$m$  を被乗数、 $r$  を乗数とし、 $m$  のビット数を  $x$ 、 $r$  のビット数を  $y$  とする。また  $A$  の左端に  $m$ 、 $S$  の左端に  $-m$  を格納する。 $P$  の右端には  $r$  を格納する。

P の右端 2 ビットを調べ、もし 01 のとき  $P+A$  を計算する。10 のとき  $P+S$  を計算する。00 or 11 のときは何もしない。そのあと得られた結果を右に 1 ビットシフトさせる。

たとえば、 $3 \times -4$  のとき、

- $m = 0011$ ,  $-m = 1101$ ,  $r = 1100$
- $A = 0011\ 0000\ 0$
- $S = 1101\ 0000\ 0$
- $P = 0000\ 1100\ 0$

となり、

1.  $P = 0000\ 1100\ 0$  となり最後の 2 ビットは 00
2.  $P = 0000\ 0110\ 0$  となり最後の 2 ビットは 00
3.  $P = 0000\ 0011\ 0$  となり最後の 2 ビットは 10  
 $P = P+S = 1101\ 0011\ 0$
4.  $P = 1110\ 1001\ 1$  となり最後の 2 ビットは 11

よって積は  $1111\ 0100$  となり  $-12$  となる。このようにすると乗算を負の数で計算することができる。

## 6 考察

### 6.1 実習 1

実習 1 では 2 進数の和を計算する半加算とさらにキャリを考慮する全加算の違いを学んだ。全加算は 4bit リブルキャリ加算を利用することで実装できることを学習した。減算の処理も新たに減算のモジュールを作成するのではなく 2 の補数をとることで加算と同じ処理で計算できることを学んだ。

### 6.2 実習 2 [3]

実習 2 では not, or, and の回路素子を通過するごとに遅延が生じることを学んだ。もう少しなぜ遅延するのかについて考えてみた。論理回路の場合入力と出力は同じタイミングである。一方現実の回路は電気信号の伝搬であるため出力は必ず入力よりも遅れて現れる。この送れる時間が遅延時間になると考えられている。

### 6.3 実習 3

実習 3 では RTL を生成させた。実際に RegX, RegY, RegM, Adder のモジュールのインスタンスが生成されていることが分かる。そこでこの RTL についてさらに調べてみた。

RTL とは RegisterTransferLevel の略で、HDL で記述した回路を視覚的に表示することができる。そのメリットとして、HDL で記述したコードが期待通りの回路が得られるか、接続に誤りがないかを確認することができる。早い段階で特にシミュレーションを行うことで早期に設計ミスを発見できる利点がある。

## 6.4 演習 1

演習 1 では論理回路を作成した。せっかくなので HDL で記述することにした。これを VerilogHDL で記述すると以下のようにできると考えた。これを基に実習 1 の加算器を作成した。

ソースコード 4 ensyu1.v

```
1 module Zissyu1v2(A,B,Cin,S,Cout);  
2     input A, B, Cin;  
3     output S,Cout;  
4  
5     assign S = (A^B)^Cin;  
6  
7     assign Cout = (A&B)|(B&Cin)|(Cin&A);  
8 endmodule
```

## 7 ソースコード

ソースコード 5 zissyu1.v

```
1 module zissyu1(A, Clk, Rst, Mode, Sin, Aout, S, Of,Ofin,newA,C);
2     input [7:0]A;
3     input Clk,Rst,Mode;
4     output [7:0]Sin,Aout,S,newA,C;
5     output Of,Ofin;
6
7     Reg7 regA(A,Clk,Rst,Aout);
8     Reg7 regS(Sin,Clk,Rst,S);
9     RegOf regOf(Ofin,Clk,Rst,Of);
10    AddSub addsub(Mode,Aout,S,Sin,Ofin,newA,C);
11 endmodule
12
13 module Reg7(I,Clk,Rst,Q);
14     input [7:0]I;
15     input Clk,Rst;
16     output [7:0]Q;
17     reg [7:0]Q1;
18
19     always @(posedge Clk)begin
20         if(Rst)
21             Q1 <= I;
22         else
23             Q1 <= 0;
24     end
25     assign Q =Q1;
26 endmodule
27
28
29 module RegOf(I,Clk,Rst,Q);
30     input I;
31     input Clk,Rst;
32     output Q;
33     reg Q1;
34
35     always @(posedge Clk)begin
36         if(Rst)
37             Q1 <= I;
38         else
39             Q1 <= 0;
40     end
41     assign Q =Q1;
42 endmodule
43
44 //from ensyu1
```

```
45 module Zenkasan(A,B,Cin,S,Cout);
46     input A, B, Cin;
47     output S,Cout;
48
49     assign S = (A^B)^Cin;
50     assign Cout = (A&B)|(B&Cin)|(Cin&A);
51 endmodule
52
53
54 module AddSub(Mode,A,B,Y,Of2,A2,C);
55     input Mode;
56     input [7:0]A,B;
57     output [7:0]Y,Of2,A2,C;
58
59     function [7:0]returnA;
60         input mode;
61         input [7:0]Ain;
62
63         if(mode == 1)
64             returnA = (Ain^8'b11111111)+1'b1;
65         else
66             returnA = Ain;
67     endfunction
68
69     // if mode = 1 (A change negative)
70     assign A2 = returnA(Mode,A);
71
72     Zenkasan zenkasan0(A2[0],B[0],0,Y[0],C[0]);
73     Zenkasan zenkasan1(A2[1],B[1],C[0],Y[1],C[1]);
74     Zenkasan zenkasan2(A2[2],B[2],C[1],Y[2],C[2]);
75     Zenkasan zenkasan3(A2[3],B[3],C[2],Y[3],C[3]);
76     Zenkasan zenkasan4(A2[4],B[4],C[3],Y[4],C[4]);
77     Zenkasan zenkasan5(A2[5],B[5],C[4],Y[5],C[5]);
78     Zenkasan zenkasan6(A2[6],B[6],C[5],Y[6],C[6]);
79     Zenkasan zenkasan7(A2[7],B[7],C[6],Y[7],C[7]);
80     assign Of2 = C[7];
81 endmodule
```



ソースコード 6 zissyu3.v

```

1 module Zissyu3(X,Y,Clk,Rst,M,Mout,Xout,Min,Yout,cur_st);
2     input [3:0]X,Y;
3     input Clk,Rst;
4     output [7:0]M,Mout,Xout,Min;
5     output [3:0]Yout;
6     output reg [2:0] cur_st;
7     parameter I = 3'b000,
8         A0 = 3'b001,
9         A1 = 3'b010,
10        A2 = 3'b011,
11        A3 = 3'b100,
12        F = 3'b101;
13
14    always @(posedge Clk)
15        if(!Rst)
16            cur_st <= I;
17        else
18            case(cur_st)
19                I: cur_st = A0;
20                A0: cur_st = A1;
21                A1: cur_st = A2;
22                A2: cur_st = A3;
23                A3: cur_st = F;
24                F: cur_st = F;
25                default: cur_st = I;
26            endcase
27
28    RegX regx(X,cur_st,Clk,Rst,Xout);
29    RegY regy(Y,cur_st,Clk,Rst,Yout);
30    Adder adder(Xout,Mout,Yout,cur_st,Min);
31    RegM regm(Min,cur_st,Clk,Rst,Mout);
32
33    assign M = Mout;
34 endmodule
35
36 module RegX(I,cur_st,Clk,Rst,Q);
37     input [3:0]I;
38     input [2:0]cur_st;
39     input Clk,Rst;
40     output [7:0]Q;
41     reg [7:0]Q1;
42
43     always @(posedge Clk)begin
44         if(Rst)begin
45             if(cur_st == 3'b000)
46                 Q1 <= I;
47             else if(cur_st == 3'b001)

```

```
48             Q1 <= (I << 1);
49             else if(cur_st == 3'b010)
50                 Q1 <= (I << 2);
51             else if(cur_st == 3'b011)
52                 Q1 <= (I << 3);
53             else if(cur_st == 3'b100)
54                 Q1 <= (I << 4);
55         end
56     else
57         Q1 <= I;
58     end
59     assign Q =Q1;
60 endmodule
61
62 module RegY(I,cur_st,Clk,Rst,Q);
63     input [3:0]I;
64     input [2:0]cur_st;
65     input Clk,Rst;
66     output [3:0]Q;
67     reg [3:0]Q1;
68
69     always @(posedge Clk)begin
70         if(Rst) begin
71             if(cur_st == 3'b000)
72                 Q1 <= I;
73             else if(cur_st == 3'b001)
74                 Q1 <= (I >> 1);
75             else if(cur_st == 3'b010)
76                 Q1 <= (I >> 2);
77             else if(cur_st == 3'b011)
78                 Q1 <= (I >> 3);
79             else if(cur_st == 3'b100)
80                 Q1 <= (I >> 4);
81         end
82     else
83         Q1 <= I;
84     end
85     assign Q =Q1;
86 endmodule
87
88 module RegM(I,cur_st,Clk,Rst,Q);
89     input [7:0]I;
90     input [2:0]cur_st;
91     input Clk,Rst;
92     output [7:0]Q;
93     reg [7:0]Q1;
94
95     always @(posedge Clk)begin
96         if(Rst)
```

```

97             Q1 <= I;
98         else
99             Q1 <= 0;
100     end
101     assign Q = Q1;
102 endmodule
103
104 module Adder(x,m,y,cur_st,out);
105     input [7:0]x,m;
106     input [3:0]y;
107     input [2:0]cur_st;
108     output [7:0]out;
109
110     function [7:0]returnOut;
111         input cur_st;
112         input [7:0]x,m;
113         input [3:0]y;
114         if(cur_st == 3'b101)
115             returnOut = m;
116         else
117             returnOut = m + x*y[0];
118         endfunction
119
120
121     assign out = returnOut(cur_st,x,m,y);
122 endmodule
```

ソースコード 7 ensyu3.v

```

1 module Ensyu3(X,Y,Clk,Rst,M,Mout,Xout,Min,Yout,cur_st);
2     input [3:0]X,Y;
3     input Clk,Rst;
4     output [3:0]M,Mout,Xout,Min;
5     output [3:0]Yout;
6     output reg [2:0] cur_st;
7     parameter I = 3'b000,
8         A0 = 3'b001,
9         A1 = 3'b010,
10        A2 = 3'b011,
11        A3 = 3'b100,
12        F = 3'b101;
13
14    always @(posedge Clk)
15        if(!Rst)
16            cur_st <= I;
17        else
18            case(cur_st)
19                I: cur_st = A0;
20                A0: cur_st = A1;
21                A1: cur_st = A2;
22                A2: cur_st = A3;
23                A3: cur_st = F;
24                F: cur_st = F;
25                default: cur_st = I;
26            endcase
27
28    RegX regx(X,cur_st,Clk,Rst,Xout);
29    RegY regy(Y,cur_st,Clk,Rst,Yout);
30    Adder adder(Xout,Mout,Yout,cur_st,Min);
31    RegM regm(Min,cur_st,Clk,Rst,Mout);
32
33    assign M = Mout;
34 endmodule
35
36 module RegX(I,cur_st,Clk,Rst,Q);
37     input [3:0]I;
38     input [2:0]cur_st;
39     input Clk,Rst;
40     output [3:0]Q;
41     reg [3:0]Q1;
42
43     always @(posedge Clk)begin
44         if(Rst)begin
45             if(cur_st == 3'b000)
46                 Q1 <= I;
47             else if(cur_st == 3'b001)begin

```

```
48             Q1 <= (I << 1);
49             Q1[3] = I[3];
50         end
51     else if(cur_st == 3'b010)begin
52         Q1 <= (I << 2);
53         Q1[3] = I[3];
54     end
55     else if(cur_st == 3'b011)begin
56         Q1 <= (I << 3);
57         Q1[3] = I[3];
58     end
59     else if(cur_st == 3'b100)begin
60         Q1 <= (I << 4);
61         Q1[3] = I[3];
62     end
63 end
64 else
65     Q1 <= I;
66 end
67 assign Q =Q1;
68 endmodule
69
70 module RegY(I,cur_st,Clk,Rst,Q);
71     input [3:0]I;
72     input [2:0]cur_st;
73     input Clk,Rst;
74     output [3:0]Q;
75     reg [3:0]Q1;
76
77     always @(posedge Clk)begin
78         if(Rst) begin
79             if(cur_st == 3'b000)
80                 Q1 <= I;
81             else if(cur_st == 3'b001)
82                 Q1 <= (I >> 1);
83             else if(cur_st == 3'b010)
84                 Q1 <= (I >> 2);
85             else if(cur_st == 3'b011)
86                 Q1 <= (I >> 3);
87             else if(cur_st == 3'b100)
88                 Q1 <= (I >> 4);
89         end
90     else
91         Q1 <= I;
92     end
93     assign Q =Q1;
94 endmodule
95
96 module RegM(I,cur_st,Clk,Rst,Q);
```

```
97     input [7:0]I;
98     input [2:0]cur_st;
99     input Clk,Rst;
100    output [3:0]Q;
101    reg [3:0]Q1;
102
103    always @(posedge Clk)begin
104        if(Rst)
105            Q1 <= I;
106        else
107            Q1 <= 0;
108    end
109    assign Q = Q1;
110 endmodule
111
112 module Adder(x,m,y,cur_st,out);
113     input [3:0]x,m;
114     input [3:0]y;
115     input [2:0]cur_st;
116     output [3:0]out;
117
118     function [3:0]returnOut;
119         input cur_st;
120         input [3:0]x,m;
121         input [3:0]y;
122         if(cur_st == 3'b101)
123             returnOut = m;
124         else
125             returnOut = m + x*y[0];
126     endfunction
127
128
129     assign out = returnOut(cur_st,x,m,y);
130 endmodule
```

## 8 参考文献

### 参考文献

- [1] Advanced FPGA Design, Steve Kilts, FPGA の動作周波数を上げる 5 つの方法
- [2] コンピュータアーキテクチャの基礎, 柴山潔 著, p184 (c) ブースの方法
- [3] <https://edn.itmedia.co.jp/edn/articles/1203/01/news156.html> 論理回路と実際のデジタル回路の違い,  
閲覧日：2022 年 10 月 12 日