

## 目次

1	実験の目的	3
2	実験器具及びツール	3
3	実験内容	3
3.1	実習 1	3
3.2	実習 2	3
3.3	実習 3	3
4	実験結果	3
4.1	実習 1	3
4.2	実習 2	5
4.3	実習 3	8
5	演習	11
5.1	演習 1	11
5.2	演習 2	12
6	考察	13
7	ソースコード	14

## 1 実験の目的

ハードウェア記述言語（HDL）を用いて論理回路を設計する手法の取得

## 2 実験器具及びツール

Quartus (Quartus Prime 20.1) Lite Edition

## 3 実験内容

### 3.1 実習 1

図 1 のように 4 つのレジスタと入力 DIN をマルチプレクサに接続し、選択 S で指定したレジスタまたは DIN の値を MUX から出力させる。そして入力制御信号が 1 になっているレジスタに値を出力するような回路を VerilogHDL で記述した。

 


図 1 マルチプレクサからのレジスタへの入力

### 3.2 実習 2

ALU モジュールと A レジスタおよび G レジスタを VerilogHDL で記述し実習 1 で作成した回路を追加した。

### 3.3 実習 3

表 1 に基づいて制御ユニットの動作を VerilogHDL で記述し実習 2 の回路に追加した。

## 4 実験結果

### 4.1 実習 1

VerilogHDL でコード 1 のように記述した。コード 1 はコード 4 から一部抜粋したものである。まず、Reg0 から Reg3 のモジュール Reg を作成した。Mux は入力部の選択信号を S として宣言をした。S に応じて Bus

に出力する値をレジスタから選択させた。

ソースコード 1 実習 1 の一部抜粋

```

1  module Reg(D,Clk,En,Res,Q);
2      input [7:0]D;
3      input Clk,En,Res;
4      output [7:0]Q;
5      reg [7:0]Q1;
6
7      always @(posedge Clk)begin
8          if(Res == 0)
9              Q1 <= 0;
10         else
11             if(En == 1)
12                 Q1 <= D;
13         end
14         assign Q = Q1;
15     endmodule
16
17     module MUX(Clk,R0,R1,R2,R3,Din,S,Bus);
18         input Clk;
19         input [7:0]R0,R1,R2,R3,Din;
20         input [4:0]S;
21         output [7:0]Bus;
22         reg [7:0]Bus1;
23
24         always @(posedge Clk)begin
25             if(S[0] == 1)
26                 Bus1 <= R0;
27             else if(S[1] == 1)
28                 Bus1 <= R1;
29             else if(S[2] == 1)
30                 Bus1 <= R2;
31             else if(S[3] == 1)
32                 Bus1 <= R3;
33             else if(S[4] == 1)
34                 Bus1 <= Din;
35         end
36         assign Bus = Bus1;
37     endmodule

```

実際、機能シミュレータの結果は図 2 のようになった。

Din から読み取った値を Reg0 に格納し、その値を Reg1 にコピーをしてみる。R1 の値は R0 の変更が続いて Din の値 11111111 となっている事がわかり予想と同じ結果になった。次に処理過程をみる

まず、clk の立ち上がり 6ns のとき、選択信号 S=10000 で S[4]=1 だから Din が選択された。そして AUX にて Din の値がレジスタに伝搬される。このとき、レジスタの En が 1 のものは R0 ただ一つである。そのため、RegR0 に Din の値すなわち 11111111 が格納される。

次に S が変化したとき、S は 00001 となり R0 の値が各レジスタに伝搬する。このとき En が 1 のものは R1

だけであり、RegR1 に RegR0 の値すなわち 11111111 が格納されていることが確かめられる。

 


図2 実習1における MUX の結果

## 4.2 実習2

ALU モジュールと A レジスタおよび G レジスタを VerilogHDL で記述し実習1で作成した回路を追加した。

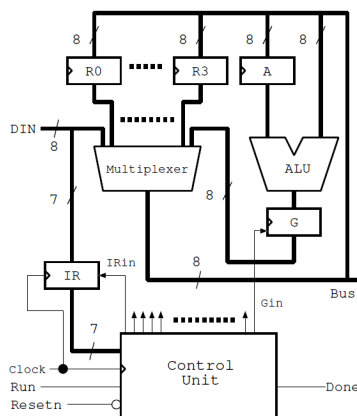


図3 プロセッサのブロック図

VerilogHDL でコード 5 のように記述した。コード 2 はコード 5 から一部抜粋したものである。ALU モジュールでは減算を足し算と同じようにふるまうよう mode が 1 のときは 2 の補数を取り足しあわせた。また今回はキャリーについては考えていないが、zenkasan モジュールも作成した。

ソースコード 2 実習2の一部抜粋

```

1 module Zenkasan(A,B,Cin,S,Cout);
2     input A, B, Cin;
3     output S,Cout;
4
5     assign S = (A^B)^Cin;
6     assign Cout = (A&B)|(B&Cin)|(Cin&A);
7 endmodule
8

```

```

9
10 module ALU(Mode,A,B,Y);
11     input Mode;
12     input [7:0]A,B;
13     output [7:0]Y;
14     wire [7:0]A2,C;
15
16     function [7:0]returnA;
17         input mode;
18         input [7:0]Ain;
19
20         if(mode == 1)
21             returnA = (Ain^8'b11111111)+1'b1;
22         else
23             returnA = Ain;
24     endfunction
25
26     assign A2 = returnA(Mode,A);
27
28     Zenkasan zenkasan0(A2[0],B[0],0,Y[0],C[0]);
29     Zenkasan zenkasan1(A2[1],B[1],C[0],Y[1],C[1]);
30     Zenkasan zenkasan2(A2[2],B[2],C[1],Y[2],C[2]);
31     Zenkasan zenkasan3(A2[3],B[3],C[2],Y[3],C[3]);
32     Zenkasan zenkasan4(A2[4],B[4],C[3],Y[4],C[4]);
33     Zenkasan zenkasan5(A2[5],B[5],C[4],Y[5],C[5]);
34     Zenkasan zenkasan6(A2[6],B[6],C[5],Y[6],C[6]);
35     Zenkasan zenkasan7(A2[7],B[7],C[6],Y[7],C[7]);
36 endmodule

```

実際、機能シミュレータの結果は図 4 のようになった。

0ps から 10ps の間を①,10ps から 20ps を②,20ps から 30ps を③,30ps から 40ps を④とした。

①のとき、制御信号は Din をさしているの、Multiplexer には Din の値が入る。実際、Din の値は 10000 であり、Multiplexer の出力 Bus も 10000 となっていて Din の値が選択された事が分かる。また、ALU は非同期回路なので、Bus の値がそのまま ALU に入力され出力される。今回は、Mode が 0 で A の値も 0 なので、出力は Bus の値となる。実際、ALU の出力 Aluout は 10000 となっている。このことから①の状態は意図した通り動いていることが確認される。

②のとき、RegA の Enable(EnA) を 1 にした。すると RegA には Bus の値が入力され ALU に値を出力する。実際、RegA の出力 Aout は 0 から Bus の値 10000 に変化していることが見て分かる。そして ALU で Bu の値と RegA の値が加減されて出力される。実際、ALU の出力結果 Aluout では 100000 となっている。これは Bus の値 10000 と Aout の値 10000 の足し合わせとなっている。このことから②の状態は意図した通り動いていることが確認される。

③のとき、RegG の Enable(EnR) を 1 にした。すると、RegG には ALU の結果が入力される。実際、RegG の出力結果 Gout では 0 から 100000 に変化していることがわかる。これは ALU の結果 Aluout100000 と一致している。また、Multiplexer では Din が選択されているため、Multiplexer には Gout が選択されていないことも分かる。このことから③の状態は意図した通り動いていることが確認される。

④のとき、S[4] を 0 とし S[5] を 1 とした。これはそれぞれ Din と RegG の制御信号にあたる。よって Multiplexer では RegG の値が選択され Bus に出力されると予期される。実際、Bus の値は 10000 から 100000 に変更されたことがわかる。この値は Din の値 (10000) と RegG の値 (100000) と一致していて確かに Din から RegG が選択されたことが分かる。

 


図 4 実習 2 における結果

 


図 5 実習 2 における①の結果

 


図 6 実習 2 における②の結果

 


図 7 実習 2 における③の結果

 


図 8 実習 2 における④の結果

次に Mode を 1 にして減算ができるか確認を行った。まず, Din の値を 01 とし, RegA の Enable(EnA) を 1 とした。そして, EnA を 0 とした後, Din を 11 とした。これは RegA には 01 が保持され, Bus から 11 が出力されるので,  $11 - 1 = 10 (= 3 - 1 = 2)$  となる事が予期される。実際 RegA は 0 から 01 が保持され, Alu の出力 Aluout は 10 になった事が確認できる。

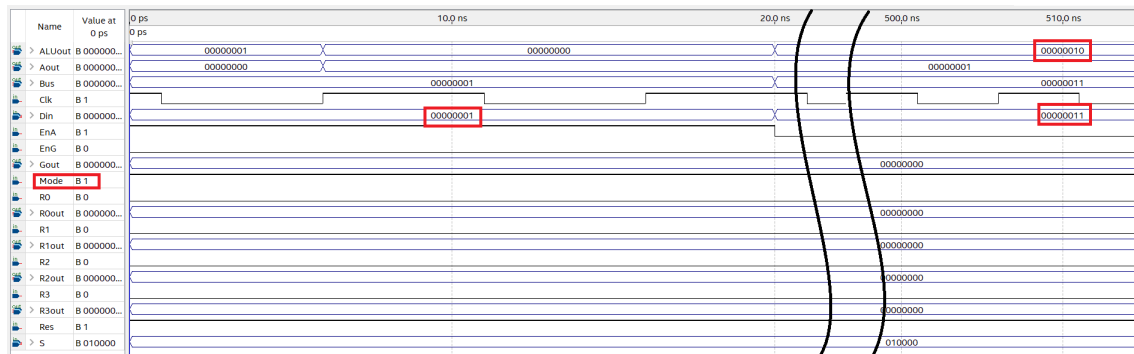


図 9 実習 2 における結果

### 4.3 実習 3

表 1 に基づいて制御ユニットの動作を VerilogHDL で記述し実習 2 の回路に追加した。

表 1 各タイミングステップで出力する制御信号

命令	$T_0$	$T_1$	$T_2$	$T_3$
mv	$IR_{in}$	$RY_{out},$ $RX_{in},$ $Done$	-	-
		$DIN_{out},$ $RX_{in},$ $Done$	-	-
add		$RX_{out}, A_{in}$	$RY_{out}, G_{in}$	$G_{out},$ $RX_{in},$ $Done$
sub		$RX_{out}, A_{in}$	$RY_{out},$ $G_{in},$ $Mode$	$G_{out},$ $RX_{in},$ $Done$

VerilogHDL でコード 6 のように記述した。コード 3 はコード 6 から一部抜粋したものである。まず、状態遷移の状態、オペランドの値、オペコードの値をそれぞれパラメータ化を行った。次に状態遷移においては順序回路を用いた。続いて、オペコードフェッチとオペランドフェッチを IR から入力された命令から読み取る。そして、Decode や制御信号生成に関しては組み合わせ回路を用いた。Decode ではまず、タイミングステップで分岐させた。そして、どの命令であるかを確認し、各命令の各タイミングステップに適したレジスタの Enable を 1 に行う処理をした。制御生成の部分も同様に、タイミングステップで分岐させ、命令を確認し、制御信号を生成した。

ソースコード 3 実習 3 の一部抜粋

```

1
2 //set parameter
3 parameter T0 = 2'b00,
```

```

4           T1 = 2'b01,
5           T2 = 2'b10,
6           T3 = 2'b11;
7
8     parameter OPNONE = 6'b000000,
9           OPG = 6'b000001,
10          OPD = 6'b000010,
11          OPR3 = 6'b000100,
12
13     parameter OPMV = 3'b000,
14           OPMVI = 3'b001,
15           OPADD = 3'b010,
16           OPSUB = 3'b011;
17
18     always @(posedge Clk)
19
20         begin
21             case(cur_st)
22                 T0: cur_st <= T1;
23                 T1: cur_st <= T2;
24                 T2: cur_st <= T3;
25                 T3: cur_st <= T3;
26                 default: cur_st <= T0;
27             endcase
28
29         end
30
31     //operand fetch and opcode fetch
32     assign num_Ry = Ir[1:0];
33     assign num_Rx = Ir[3:2];
34     assign num_Ir = Ir[6:4];
35
36
37     //Decode of instruct
38     assign Rxin = Decoder(cur_st,num_Ir,num_Rx);
39
40     //Generate signal
41     assign Rxout = Generater(cur_st,num_Ir,num_Rx,num_Ry);
42
43     /*
44     Decode of signal function_-----
45     */
46     function [6:0]Decoder;
47
48         begin
49             case(cur_st)
50                 T1: decoder2 = T1Decode(num_Ir,num_Rx);
51                 T2: decoder2 = T2Decode(num_Ir,num_Rx);
52                 T3: decoder2 = T3Decode(num_Ir,num_Rx);

```



```

53             default: decoder2 = OPNONE;
54         endcase
55     end
56
57     Decoder = {decoder2,decoder1};
58 endfunction
59
60
61 function [5:0] T1Decode;
62
63     if(num_ir1 == OPMV) //mv
64     begin
65         case(num_rx1)
66             2'b00: Decode = OPR0;
67             2'b01: Decode = OPR1;
68             2'b10: Decode = OPR2;
69             2'b11: Decode = OPR3;
70         endcase
71
72     end
73     else if(num_ir1 == OPMVI) //mvi
74     begin
75         case(num_rx1)
76             2'b00: Decode = OPR0;
77             2'b01: Decode = OPR1;
78             2'b10: Decode = OPR2;
79             2'b11: Decode = OPR3;
80         endcase
81     end
82
83     else if(num_ir1 == OPADD) // add
84         Decode = 6'b000010;
85     else if(num_ir1 == OPSUB) //sub
86         Decode = 6'b000010;
87
88     T1Decode = Decode;
89
90 endfunction


```

表 10 のように、サンプルプログラムでテストを行った。object code が 10H 05H 04H 21H 30H なので Din に 001\_0000 000\_0101 000\_0100 010\_0001 011\_0000 を入力した。このときの結果は図 10 のようになった。まず、サンプルプログラムでは mvi R0 #05 を行っているので、R0 に即値 5 が格納されることが予想される。実際に、R0 の値 R0out をみてやると、R0out の値が初めて変化したときの値は確かに 0101(2)=5 となっている。

次に、サンプルプログラムでは mv R1 R0 を行っているので、R1 に R0 の値である 5 が格納されることが予想される。実際に、R1 の値 R1out をみてやると、R1out の値が初めて変化したときの値は確かに 0101(2)=R0 の値になっていることがわかる。

最後にサンプルプログラムでは `sub R0 R0` を行っているので `R0` の値から `R0` 自身で引いた結果 `0` が `R0` に格納されることが予想される。実際に、次に変化した `R0out` を読み取ってやると `0000` であり、`R0` から `R0` を引いた結果と一致していることがわかる。

える。

 

## 5 演習

## 5.1 演習 1

実際実習3で命令を実行したが、命令を実行するに当たって、命令コードの内容とタイミングが重要であった。この命令コードを毎回毎回手動で変更しなければならなかったが、外部ファイルを用いると一度登録した実行命令を呼び出せるようになる。しかしこれだけでは、どのタイミングでどの命令コードを呼び出すかが分からないため、次々に命令を実行できない課題がある。そのために、次に実行すべき命令が格納されているアドレスを保持しているプログラミングカウンタを用いる必要があると考えられる。作成方法としては、IRのようにレジスタの一つを作成する。そして、実行する命令は外部メモリに連続して保存されているという仮定のもと考えたとき、一つの命令が実行がされたときプログラミングカウンタを1インクリメントする。この命令が実行されたかどうかは今回作成した DONE が true になったときと考えればよさそうである。また、命令 MVI のように2ワード命令のときは1ではなく2インクリメントする必要がある。このようにしてPCを作成できると考えた。



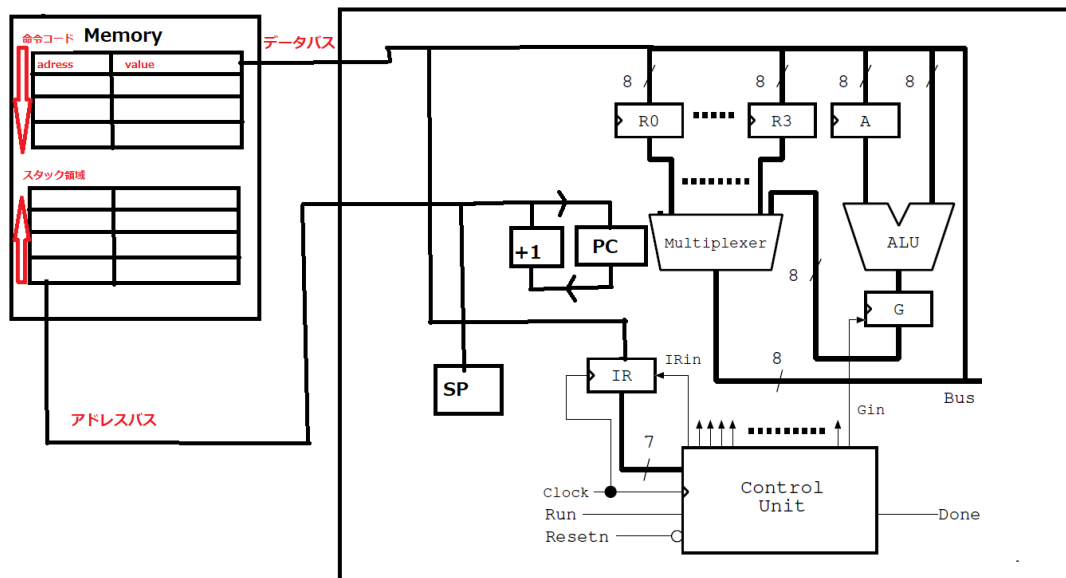


図 12 演習 2 におけるブロック図

## 6 考察

実習 1 では MUX(図 2) を作成したが、これはレポート 1 の実習 1 で 5to1 マルチプレクサ (図 13) の応用で作成することができた。図 13 と図 2 を比べたとき、I0 から I3 までは R0 から R3 までに対応していて、I4 が Din, S が制御信号、O が Bus に対応していたことが分かった。いきなり、MUX を作るとなると難しそうだが、単純なモデル 5to1 マルチプレクサで考えると簡単にできることが分かる。

 


図 13 5to1 マルチプレクサ

実習 2 では実習 1 を基に ALU(図 3) を追加した。これはレポート 2 の実習 1 の加減算器 (図 14) の生成の応用で作成することができた。図 14 と図 3 を比べたとき、AddSub が ALU で RegA がレジスタ A で RegS がレジスタ G と対応していることが分かる。Clk やリセット、Mode による加減算の切り替えはそのまま流用することができた。実習 1 と同様にいきなり ALU を作るのは難しそうだが、AddSub だけで動くか試してみ

て、そのうえで必要な部分を流用することで効率よく ALU を作成できたと考えられる。

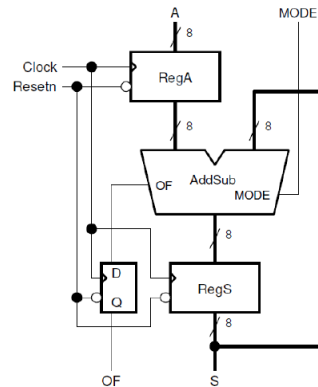


図 14 加減算器

実習 3 では各状態に応じた命令を解釈し実行するプロセッサを作成したが、これはレポート 1 の実習 3 でしたパラメータを用いた状態遷移やこれまで行ってきた順序回路、組み合わせ回路、そしてこれは実習 1 や実習 2 で少しずつできるものを拡張して拡張してできた結果である。今回は学生実験ということで講義テキストに基づいて実験を行ったが、何事もいきなり大きいものを作ろうとはせず、細かな部分を先につくり、後から足し合わせる事が大事と気付かされた。

## 7 ソースコード

ソースコード 4 zissyu1.v

```

1 module Zissyu1(R0,R1,R2,R3,Din,S,Clk,Res,R0out,R1out,R2out,R3out,Bus);
2     input R0,R1,R2,R3;
3     input [7:0]Din;
4     input [4:0]S;
5     input Clk,Res;
6     output [7:0]R0out,R1out,R2out,R3out,Bus;
7
8     Reg Reg0(Bus,Clk,R0,Res,R0out);
9     Reg Reg1(Bus,Clk,R1,Res,R1out);
10    Reg Reg2(Bus,Clk,R2,Res,R2out);
11    Reg Reg3(Bus,Clk,R3,Res,R3out);
12    MUX Mux(Clk,R0out,R1out,R2out,R3out,Din,S,Bus);
13
14 endmodule
15
16 module Reg(D,Clk,En,Res,Q);
17     input [7:0]D;
18     input Clk,En,Res;
19     output [7:0]Q;
20     reg [7:0]Q1;

```

```
21
22     always @(posedge Clk)begin
23         if(Res == 0)
24             Q1 <= 0;
25         else
26             if(En == 1)
27                 Q1 <= D;
28     end
29     assign Q = Q1;
30 endmodule
31
32 module MUX(Clk,R0,R1,R2,R3,Din,S,Bus);
33     input Clk;
34     input [7:0]R0,R1,R2,R3,Din;
35     input [4:0]S;
36     output [7:0]Bus;
37     reg [7:0]Bus1;
38
39     always @(posedge Clk)begin
40         if(S[0] == 1)
41             Bus1 <= R0;
42         else if(S[1] == 1)
43             Bus1 <= R1;
44         else if(S[2] == 1)
45             Bus1 <= R2;
46         else if(S[3] == 1)
47             Bus1 <= R3;
48         else if(S[4] == 1)
49             Bus1 <= Din;
50     end
51     assign Bus = Bus1;
52 endmodule
```

ソースコード 5 zissyu2.v

```

1 module Zissyu2(R0,R1,R2,R3,EnA,EnG,Mode,Din,S,Clk,Res,R0out,R1out,R2out,R3out,Bus,Sin,Aout,
  Gout,ALUout);
2     input R0,R1,R2,R3,EnA,EnG,Mode;
3     input [7:0]Din;
4     input [5:0]S; //signal of Enable S[] = {R0,R1,R2,R3,Din,G}
5     input Clk,Res;
6     output [7:0]R0out,R1out,R2out,R3out,Bus,Sin,Aout,Gout,ALUout;
7
8     Reg Reg0(Bus,Clk,R0,Res,R0out);
9     Reg Reg1(Bus,Clk,R1,Res,R1out);
10    Reg Reg2(Bus,Clk,R2,Res,R2out);
11    Reg Reg3(Bus,Clk,R3,Res,R3out);
12    Reg RegA(Bus,Clk,EnA,Res,Aout);
13    ALU Alu(Mode,Aout,Bus,ALUout);
14    Reg RegG(ALUout,Clk,EnG,Res,Gout);
15    MUX Mux(Clk,S,R0out,R1out,R2out,R3out,Din,Gout,Bus);
16
17 endmodule
18
19 module Reg(D,Clk,En,Res,Q);
20     input [7:0]D;
21     input Clk,En,Res;
22     output [7:0]Q;
23     reg [7:0]Q1;
24
25     always @(posedge Clk)begin
26         if(Res == 0)
27             Q1 <= 0;
28         else
29             if(En == 1)
30                 Q1 <= D;
31     end
32     assign Q = Q1;
33 endmodule
34
35 module MUX(Clk,S,R0,R1,R2,R3,Din,Gout,Bus);
36     input Clk;
37     input [5:0]S;
38     input [7:0]R0,R1,R2,R3,Din,Gout;
39     output [7:0]Bus;
40     reg [7:0]Bus1;
41
42     always @(posedge Clk)begin
43         if(S[0] == 1)
44             Bus1 <= R0;
45         else if(S[1] == 1)
46             Bus1 <= R1;

```

```
47         else if(S[2] == 1)
48             Bus1 <= R2;
49         else if(S[3] == 1)
50             Bus1 <= R3;
51         else if(S[4] == 1)
52             Bus1 <= Din;
53         else if(S[5] == 1)
54             Bus1 <= Gout;
55     end
56     assign Bus = Bus1;
57 endmodule
58
59 module Zenkasan(A,B,Cin,S,Cout);
60     input A, B, Cin;
61     output S,Cout;
62
63     assign S = (A^B)^Cin;
64     assign Cout = (A&B)|(B&Cin)|(Cin&A);
65 endmodule
66
67
68 module ALU(Mode,A,B,Y);
69     input Mode;
70     input [7:0]A,B;
71     output [7:0]Y;
72     wire [7:0]A2,C;
73
74     function [7:0]returnA;
75         input mode;
76         input [7:0]Ain;
77
78         if(mode == 1)
79             returnA = (Ain^8'b11111111)+1'b1;
80         else
81             returnA = Ain;
82     endfunction
83
84     assign A2 = returnA(Mode,A);
85
86     Zenkasan zenkasan0(A2[0],B[0],0,Y[0],C[0]);
87     Zenkasan zenkasan1(A2[1],B[1],C[0],Y[1],C[1]);
88     Zenkasan zenkasan2(A2[2],B[2],C[1],Y[2],C[2]);
89     Zenkasan zenkasan3(A2[3],B[3],C[2],Y[3],C[3]);
90     Zenkasan zenkasan4(A2[4],B[4],C[3],Y[4],C[4]);
91     Zenkasan zenkasan5(A2[5],B[5],C[4],Y[5],C[5]);
92     Zenkasan zenkasan6(A2[6],B[6],C[5],Y[6],C[6]);
93     Zenkasan zenkasan7(A2[7],B[7],C[6],Y[7],C[7]);
94 endmodule
```



ソースコード 6 zissyu3.v

```

1 module Zissyu3(Din,Clk,Res,Done,Mode,R0,R1,R2,R3,EnA,EnG,EnI,S,R0out,R1out,R2out,R3out,Bus,
  Aout,Gout,ALUout,IRout,state,opland1,opland2,opcode,Rxin,Rxout);
2     input [7:0]Din;
3     input Clk,Res;
4     output Done,Mode;// pulu or minasu
5     output R0,R1,R2,R3,EnA,EnG,EnI; // signal of in
6     output [5:0]S; //signal of out {R0,R1,R2,R3,Din,G}
7     output [7:0]R0out,R1out,R2out,R3out,Bus,Aout,Gout,ALUout;
8     output [6:0]IRout;
9     output [1:0]state,opland1,opland2;
10    output [2:0]opcode;
11    output [6:0]Rxin; //R0,R1,R2,R3,EnA,EnG,EnI
12    output [5:0] Rxout;
13
14    Reg Reg0(Bus,Clk,R0,Res,R0out);
15    Reg Reg1(Bus,Clk,R1,Res,R1out);
16    Reg Reg2(Bus,Clk,R2,Res,R2out);
17    Reg Reg3(Bus,Clk,R3,Res,R3out);
18    Reg RegA(Bus,Clk,EnA,Res,Aout);
19    ALU Alu(Mode,Aout,Bus,ALUout);
20    Reg RegG(ALUout,Clk,EnG,Res,Gout);
21    MUX Mux(Clk,S,R0out,R1out,R2out,R3out,Din,Gout,Bus);
22    IR Ir(Din[6:0],Clk,EnI,Res,IRout);
23    ContorolUnity(Clk,Res,IRout,R0,R1,R2,R3,EnA,EnG,EnI,S,Done,Mode,state,opland1,opland2,
      opcode,Rxin,Rxout);
24
25 endmodule
26
27 module Reg(D,Clk,En,Res,Q);
28     input [7:0]D;
29     input Clk,En,Res;
30     output [7:0]Q;
31     reg [7:0]Q1;
32
33     always @(posedge Clk)begin
34         if(Res == 0)
35             Q1 <= 0;
36         else
37             if(En == 1)
38                 Q1 <= D;
39     end
40     assign Q = Q1;
41 endmodule
42
43 module IR(D,Clk,En,Res,Q);
44     input [6:0]D;
45     input Clk,En,Res;

```

```
46     output [6:0]Q;
47     reg [6:0]Q1;
48
49     always @(posedge Clk)begin
50         if(Res == 0)
51             Q1 <= 0;
52         else
53             if(En == 1)
54                 Q1 <= D;
55     end
56     assign Q = Q1;
57 endmodule
58
59 module MUX(Clk,S,R0,R1,R2,R3,Din,Gout,Bus);
60     input Clk;
61     input [5:0]S;//signal of out {R0,R1,R2,R3,Din,G}
62     input [7:0]R0,R1,R2,R3,Din,Gout;
63     output [7:0]Bus;
64
65     function [7:0]returnBus;
66         input [5:0]S;
67         input [7:0]R0,R1,R2,R3,Din,Gout;
68
69         if(S[0] == 1)
70             returnBus = Gout;
71         else if(S[1] == 1)
72             returnBus = Din;
73         else if(S[2] == 1)
74             returnBus = R3;
75         else if(S[3] == 1)
76             returnBus = R2;
77         else if(S[4] == 1)
78             returnBus = R1;
79         else if(S[5] == 1)
80             returnBus = R0;
81     endfunction
82
83     assign Bus = returnBus(S,R0,R1,R2,R3,Din,Gout);
84 endmodule
85
86
87
88
89 module Zenkasan(A,B,Cin,S,Cout);
90     input A, B, Cin;
91     output S,Cout;
92
93     assign S = (A^B)^Cin;
94     assign Cout = (A&B)|((B&Cin)|(Cin&A));
```

```

95 endmodule
96
97
98 module ALU(Mode,A,B,Y);
99     input Mode;
100     input [7:0]A,B;
101     output [7:0]Y;
102     wire [7:0]A2,C;
103
104     function [7:0]returnA;
105         input mode;
106         input [7:0]Ain;
107
108         if(mode == 1)
109             returnA = (Ain^8'b11111111)+1'b1;
110         else
111             returnA = Ain;
112     endfunction
113
114     assign A2 = returnA(Mode,A);
115
116     Zenkasan zenkasan0(A2[0],B[0],0,Y[0],C[0]);
117     Zenkasan zenkasan1(A2[1],B[1],C[0],Y[1],C[1]);
118     Zenkasan zenkasan2(A2[2],B[2],C[1],Y[2],C[2]);
119     Zenkasan zenkasan3(A2[3],B[3],C[2],Y[3],C[3]);
120     Zenkasan zenkasan4(A2[4],B[4],C[3],Y[4],C[4]);
121     Zenkasan zenkasan5(A2[5],B[5],C[4],Y[5],C[5]);
122     Zenkasan zenkasan6(A2[6],B[6],C[5],Y[6],C[6]);
123     Zenkasan zenkasan7(A2[7],B[7],C[6],Y[7],C[7]);
124 endmodule
125
126
127
128
129
130 module ContorolUnity(Clk,Rst,Ir,R0,R1,R2,R3,EnA,EnG,EnI,S,Done,Mode,state,num_Ry,num_Rx,
    num_Ir,Rxin,Rxout);
131     input [6:0]Ir; //instruct register
132     input Clk,Rst;
133
134     output R0,R1,R2,R3,EnA,EnG,EnI; //enable of register
135     output [5:0]S; //R0,R1,R2,R3,Din,G, //signal of multiplexer
136     output Done;
137     output Mode;
138     output [1:0]state;
139     parameter T0 = 2'b00,
140                T1 = 2'b01,
141                T2 = 2'b10,
142                T3 = 2'b11;

```

```

143
144     parameter OPNONE = 6'b000000,
145             OPG = 6'b000001,
146             OPD = 6'b000010,
147             OPR3 = 6'b000100,
148             OPR2 = 6'b001000,
149             OPR1 = 6'b010000,
150             OPR0= 6'b100000;
151
152     parameter OPMV = 3'b000,
153             OPMVI = 3'b001,
154             OPADD = 3'b010,
155             OPSUB = 3'b011;
156
157     reg [1:0] cur_st; //curent state
158     reg [1:0] cur_code;
159     reg done;
160     output [1:0] num_Ry,num_Rx; //opeland
161     output [2:0] num_Ir; //opcode
162     output [6:0] Rxin; //R0,R1,R2,R3,EnA,EnG,EnI
163     output [5:0] Rxout;
164
165     always @(posedge Clk)
166     begin
167         if(!Rst)
168             begin
169                 cur_st <= T0;
170                 done = 0;
171             end
172         else if(Done)
173             begin
174                 cur_st <= T0;
175                 done = 0;
176             end
177         else
178             begin
179                 case(cur_st)
180                     T0: cur_st <= T1;
181                     T1: cur_st <= T2;
182                     T2: cur_st <= T3;
183                     T3: cur_st <= T3;
184                     default: cur_st <= T0;
185                 endcase
186                 done = 1;
187             end
188         end
189         //renew instruct register when T0
190         // Rxin[0] = EnIr(cur_st);
191

```

```

192     //operand fetch and opcode fetch
193     assign num_Ry = Ir[1:0];
194     assign num_Rx = Ir[3:2];
195     assign num_Ir = Ir[6:4];
196
197
198     //Decode of instruct
199     assign Rxin = Decoder(cur_st,num_Ir,num_Rx);
200 // Rxin[6:1] = Decoder(cur_st,num_Ir,num_Rx);
201 // (cur_st == T1) ? T1Decode(num_Ir,num_Rx):(
202 // (cur_st == T2) ? T2Decode(num_Ir,num_Rx):(
203 // (cur_st == T3) ? T3Decode(num_Ir,num_Rx)));
204
205     assign Mode = ModeChanger(num_Ir);
206
207
208     //Generate signal
209     assign Rxout = Generater(cur_st,num_Ir,num_Rx,num_Ry);
210 // (cur_st == T1) ? T1Generater(num_Ir,num_Rx,num_Ry):(
211 // (cur_st == T2) ? T2Generater(num_Ir,num_Ry):(
212 // (cur_st == T3) ? T3Generater(num_Ir,num_Ry)));
213
214
215     assign Done = DoneChanger(cur_st,num_Ir,done);
216
217     assign R0 = Rxin[6];
218     assign R1 = Rxin[5];
219     assign R2 = Rxin[4];
220     assign R3 = Rxin[3];
221     assign EnA = Rxin[2];
222     assign EnG = Rxin[1];
223     assign EnI = Rxin[0];
224     assign S = Rxout;
225     assign state = cur_st;
226
227
228     /*
229     Decode of signal function_____
230     */
231
232     function [6:0]Decoder;
233     input [1:0]cur_st;
234     input [2:0]num_Ir;
235     input [1:0]num_Rx;
236     reg decoder1;
237     reg [5:0]decoder2;
238
239     if(cur_st == T0)
240         decoder1 = 1'b1;

```

```

241         else
242             decoder1 = 1'b0;
243
244         begin
245             case(cur_st)
246                 T1: decoder2 = T1Decode(num_Ir,num_Rx);
247                 T2: decoder2 = T2Decode(num_Ir,num_Rx);
248                 T3: decoder2 = T3Decode(num_Ir,num_Rx);
249                 default: decoder2 = OPNONE;
250             endcase
251         end
252
253         Decoder = {decoder2,decoder1};
254     endfunction
255
256     function [5:0] T1Decode;
257         input [2:0]num_ir1;
258         input [1:0]num_rx1;
259         reg [5:0]Decode;
260
261         if(num_ir1 == OPMV) //mv
262             begin
263                 case(num_rx1)
264                     2'b00: Decode = OPR0;
265                     2'b01: Decode = OPR1;
266                     2'b10: Decode = OPR2;
267                     2'b11: Decode = OPR3;
268                 endcase
269             // Decode =
270             // (num_rx1 == 2'b00) ? 6'b000100:(
271             // (num_rx1 == 2'b01) ? 6'b001000:(
272             // (num_rx1 == 2'b10) ? 6'b010000:(
273             // (num_rx1 == 2'b11) ? 6'b100000));
274             end
275             else if(num_ir1 == OPMVI) //mvi
276                 begin
277                     case(num_rx1)
278                         2'b00: Decode = OPR0;
279                         2'b01: Decode = OPR1;
280                         2'b10: Decode = OPR2;
281                         2'b11: Decode = OPR3;
282                     endcase
283                 end
284             // Decode =
285             // (num_rx1 == 2'b00) ? 6'b000100:(
286             // (num_rx1 == 2'b01) ? 6'b001000:(
287             // (num_rx1 == 2'b10) ? 6'b010000:(
288             // (num_rx1 == 2'b11) ? 6'b100000));
289             else if(num_ir1 == OPADD) // add

```

```

290         Decode = 6'b000010;
291     else if(num_ir1 == OPSUB) //sub
292         Decode = 6'b000010;
293
294     T1Decode = Decode;
295
296 endfunction
297
298
299 function [5:0] T2Decode;
300     input [2:0]num_ir2;
301     input [1:0]num_rx2;
302     reg [5:0] Decode;
303
304     if(num_ir2 == OPADD) // add
305         Decode = OPG;
306     else if(num_ir2 == OPSUB) //sub
307         Decode = OPG;
308
309     T2Decode = Decode;
310
311 endfunction
312
313 function [5:0] T3Decode;
314     input [2:0]num_ir3;
315     input [1:0]num_rx3;
316     reg [5:0]Decode;
317
318     if(num_ir3 == OPADD) // add
319     begin
320         case(num_rx3)
321             2'b00: Decode = OPR0;
322             2'b01: Decode = OPR1;
323             2'b10: Decode = OPR2;
324             2'b11: Decode = OPR3;
325         endcase
326     end
327 // Decode =
328 // (num_rx3 == 2'b00) ? 6'b000100:(
329 // (num_rx3 == 2'b01) ? 6'b001000:(
330 // (num_rx3 == 2'b10) ? 6'b010000:(
331 // (num_rx3 == 2'b11) ? 6'b100000));
332     else if(num_ir3 == OPSUB) //sub
333     begin
334         case(num_rx3)
335             2'b00: Decode = OPR0;
336             2'b01: Decode = OPR1;
337             2'b10: Decode = OPR2;
338             2'b11: Decode = OPR3;

```

```

339         endcase
340     end
341     // Decode =
342     // (num_rx3 == 2'b00) ? 6'b000100:(
343     // (num_rx3 == 2'b01) ? 6'b001000:(
344     // (num_rx3 == 2'b10) ? 6'b010000:(
345     // (num_rx3 == 2'b11) ? 6'b100000));
346
347     T3Decode = Decode;
348 endfunction
349
350
351
352 /*
353 Genetater of signal function_____
354 */
355 function[5:0] Generator;
356     input [1:0]cur_st;
357     input [2:0]num_Ir;
358     input [1:0]num_Rx;
359     input [1:0]num_Ry;
360
361     begin
362         case(cur_st)
363             T1: Generator = T1Generater(num_Ir,num_Rx,num_Ry);
364             T2: Generator = T2Generater(num_Ir,num_Ry);
365             T3: Generator = T3Generater(num_Ir,num_Ry);
366             default: Generator = OPNONE;
367         endcase
368     end
369
370 endfunction
371
372 function [5:0] T1Generater;
373     input [2:0]num_ir;
374     input [1:0]num_rx;
375     input [1:0]num_ry;
376     reg [5:0]Generator;
377
378     if(num_ir == OPMV) //mv
379     begin
380         case(num_ry)
381             2'b00: Generator = OPR0;
382             2'b01: Generator = OPR1;
383             2'b10: Generator = OPR2;
384             2'b11: Generator = OPR3;
385         endcase
386     end
387 // Generator =

```



```

388 // (num_ry == 2'b00) ? 6'b000100:(
389 // (num_ry == 2'b01) ? 6'b001000:(
390 // (num_ry == 2'b10) ? 6'b010000:(
391 // (num_ry == 2'b11) ? 6'b100000)));
392     else if(num_ir == OPMVI) //mvi
393         Generator = OPD;
394     else if(num_ir == OPADD) // add
395     begin
396         case(num_rx)
397             2'b00: Generator = OPR0;
398             2'b01: Generator = OPR1;
399             2'b10: Generator = OPR2;
400             2'b11: Generator = OPR3;
401         endcase
402     end
403 // Generator =
404 // (num_rx == 2'b00) ? 6'b000100:(
405 // (num_rx == 2'b01) ? 6'b001000:(
406 // (num_rx == 2'b10) ? 6'b010000:(
407 // (num_rx == 2'b11) ? 6'b100000)));
408     else if(num_ir == OPSUB) //sub
409     begin
410         case(num_rx)
411             2'b00: Generator = OPR0;
412             2'b01: Generator = OPR1;
413             2'b10: Generator = OPR2;
414             2'b11: Generator = OPR3;
415         endcase
416     end
417 // Generator =
418 // (num_rx == 2'b00) ? OPR0:(
419 // (num_rx == 2'b01) ? 6'b001000:(
420 // (num_rx == 2'b10) ? 6'b010000:(
421 // (num_rx == 2'b11) ? 6'b100000)));
422     T1Generator = Generator;
423 endfunction
424
425 function [5:0] T2Generator;
426     input [2:0]num_ir;
427     input [1:0]num_ry;
428     reg [5:0]Generator;
429
430     if(num_ir == OPADD) // add
431     begin
432         case(num_ry)
433             2'b00: Generator = OPR0;
434             2'b01: Generator = OPR1;
435             2'b10: Generator = OPR2;

```

```

437         2'b11: Generator = OPR3;
438     endcase
439 end
440 // Generator =
441 // (num_ry == 2'b00) ? 6'b000100:(
442 // (num_ry == 2'b01) ? 6'b001000:(
443 // (num_ry == 2'b10) ? 6'b010000:(
444 // (num_ry == 2'b11) ? 6'b100000)));
445 else if(num_ir == OPSUB) //sub
446 begin
447     case(num_ry)
448         2'b00: Generator = OPR0;
449         2'b01: Generator = OPR1;
450         2'b10: Generator = OPR2;
451         2'b11: Generator = OPR3;
452     endcase
453 end
454 // Generator =
455 // (num_ry == 2'b00) ? 6'b000100:(
456 // (num_ry == 2'b01) ? 6'b001000:(
457 // (num_ry == 2'b10) ? 6'b010000:(
458 // (num_ry == 2'b11) ? 6'b100000)));
459
460 T2Generator = Generator;
461
462 endfunction
463
464
465 function [5:0] T3Generator;
466     input [2:0]num_ir;
467     input [1:0]num_ry;
468     reg [5:0]Generator;
469
470     if(num_ir == OPADD) // add
471         Generator = OPG;
472     else if(num_ir == OPSUB) //sub
473         Generator = OPG;
474
475     T3Generator = Generator;
476
477 endfunction
478
479
480 function ModeChanger;
481     input [2:0]num_ir;
482     reg Changer;
483
484     if(num_ir == OPADD) //add
485         Changer = 1'b0;

```

```
486         else if(num_ir == OPSUB) //sub
487             Changer = 1'b1;
488         else
489             Changer = 1'b0;
490
491         ModeChanger = Changer;
492     endfunction
493
494
495     function DoneChanger;
496         input [1:0]cur_st;
497         input [2:0]num_ir;
498         input done;
499         reg Changer;
500
501         if(done == 0)
502             Changer = 0;
503         if(cur_st == T1)
504             if(num_ir == OPMV)
505                 Changer = 1;
506             else if(num_ir == OPMVI)
507                 Changer = 1;
508             else
509                 Changer = 0;
510         else if(cur_st == T3)
511             if(num_ir == OPADD)
512                 Changer = 1;
513             else if(num_ir == OPSUB)
514                 Changer = 1;
515             else
516                 Changer = 0;
517         else
518             Changer = 0;
519
520         DoneChanger = Changer;
521     endfunction
522
523     function EnIr;
524         input [1:0]cur_st;
525         reg enir;
526
527         if(cur_st == T0)
528             enir = 1'b1;
529         else
530             enir = 1'b0;
531
532         EnIr = enir;
533     endfunction
534
```

---

```
535     // renew state of timestep
536
537
538
539 endmodule
```